



# Oscillateurs harmoniques (Polytech 2A, TD série 9)

#### Exercice 1 (Oscillateur à pont de Wien)

- 1- Exprimez le gain  $A=V_O/V^-$  en fonction de R1 et R2.
- 2- Etudier la fonction de transfert de la chaîne de réaction seule V<sup>+</sup>/V<sub>O</sub> (gain et phase).
- 3- En utilisant le critère de Barkhausen (Conditions d'oscillations) :
- Déterminer la fréquence d'oscillation f<sub>0</sub> en fonction de R et C.
- donner une relation entre R1 et R2.

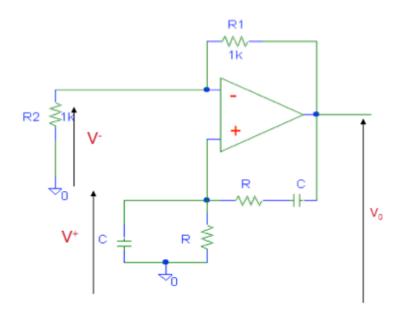


Figure 1 : Oscillateur à pont de Wien

### Exercice 2 (Oscillateur à réseau déphaseur)

On suppose l'impédance de sortie du réseau déphaseur C-R négligeable devant R1 à la fréquence de

#### résonance.

- 1) Calculer la fonction de transfert :  $A(\omega) = Vs/V$ ' en fonction de R1 et R2.
- 2) On démontre que la fonction de transfert  $B(j\omega) = V'/V$  peut s'écrire :

$$B(j\omega) = \frac{-j(RC\omega)^3}{1 - 6(RC\omega)^2 + j(5RC\omega - (RC\omega)^3)}$$

Déterminer la fréquence d'oscillation f<sub>0</sub> et les conditions d'oscillations.

3) Refaire les questions 2 en intervertissant les positions de R et C.

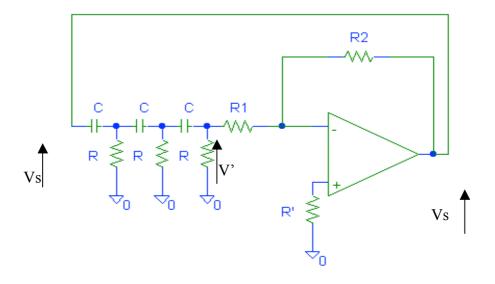


Figure 2 : Oscillateur à réseau déphaseur

## **Exercice 3 (Oscillateur Colpitt)**

On considère l'oscillateur Colpitt de la figure 3. Le JFET étant caractérisé par une impédance d'entrée infinie et par une pente  $g_m$ . A la fréquence d'oscillation, les impédances des condensateurs  $C_L$  et  $C_S$  seront négligées devant les autres éléments du montage.

- 1- Donnez le schéma équivalent du montage en régime alternatif ;
- 2- Montrer que la fonction de transfert  $\underline{T}$  peut se mettre sous la forme suivante :  $\underline{T} = \frac{\underline{V_r}}{\underline{V_{GS}}} = \frac{-g_m \cdot R_g \cdot R_D}{(1 LC\omega^2)(R_g + R_D) + j\omega(2 \cdot R_g \cdot R_D \cdot C + L R_g \cdot R_D \cdot LC^2\omega^2)}.$
- 3- Donner les conditions d'oscillation du système, en déduire la pulsation d'oscillation  $\omega_o$  et la pente  $g_m$  en fonction de C, L,  $R_g$ ,  $R_c$ , et  $R_D$ .
- 4- On suppose  $R_{\rm g}\,$  infinie. Donnez les expressions simplifiées de  $\omega_o$  et  $g_m.$

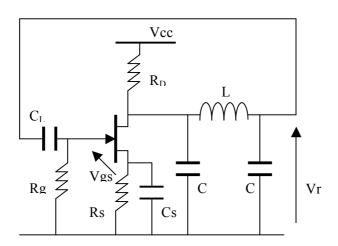


Figure 3 : Oscillateur Colpitt